

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA**

**JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL**

**PENILAIAN ALTERNATIF**

**SESI DISEMBER 2020**

**DJJ20053 / DJJ2022 : ELECTRICAL TECHNOLOGY**

---

**NAMA PENYELARAS KURSUS : MOHD FAUZI BIN DERANI**

**KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE**

**JENIS PENILAIAN : SOALAN ESEI BERSTRUKTUR (2 SOALAN)**

**TARIKH PENILAIAN : 9 JULAI 2021**

**TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM**

---

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)**

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA  
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU  
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN  
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENAAN  
AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN  
2019, KLAUSA 17.3)**

**INSTRUCTION :**

This section consists of **TWO (2)** structured essay questions. Answer **ALL** questions.


**ARAHAN :**

Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan esei berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- (a) Refer to Figure (1), total current flow in the circuit is,  $I_T = 16.8\text{mA}$ . Calculate;  
 Merujuk kepada Rajah (1), jumlah arus mengalir pada litar ialah  $I_T = 16.8\text{mA}$ .

*Kirakan;*

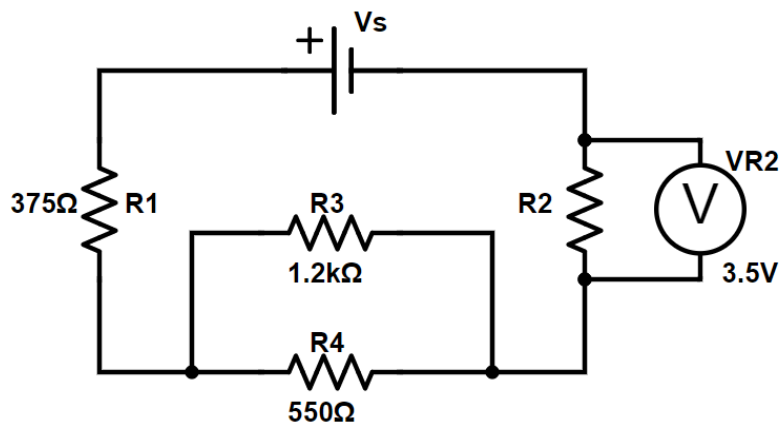

**Figure (1)/ Rajah (1)**

- i. Value of resistor R2

*Nilai perintang R2*

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Total resistance,  $R_T$

*Jumlah rintangan,  $R_T$*

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Voltage supply,  $V_s$

*Voltan bekalan,  $V_s$*

[2 marks]

[2 markah]

iv. Value of current at  $R_3$  &  $R_4$

*Nilai arus pada perintang  $R_3$  &  $R_4$*

[4 marks]  
[4 markah]

(b) A series circuit consists of resistance of  $33\Omega$ , inductance of  $250\text{mH}$  and capacitance of  $450\mu\text{F}$ . This circuit is connected to  $120\text{V}$ ,  $50\text{Hz}$ . Compute;

*Suatu litar sesiri mengandungi perintang  $33\Omega$ , pearuh  $25\text{mH}$  dan pemuat  $450\mu\text{F}$ . Bekalan kuasa  $120\text{V}$ ,  $50\text{Hz}$  disambungkan kepada litar tersebut. Kirakan;*

i. Impedance,  $Z$

*Galangan,  $Z$*

[6 marks]  
[6 markah]

ii. Current flows in the circuit,  $I$

*Arus yang mengalir dalam litar,  $I$*

[2 marks]  
[2 markah]

iii. Phase angle,  $\Theta$

*Sudut fasa,  $\Theta$*

[2 marks]  
[2 markah]

iv. Real power,  $P$

*Kuasa sebenar,  $P$*

[3 marks]  
[3 markah]

DJJ20053  
CLO2 (C3)

DJJ2022  
CLO1 (C3)

**QUESTION 2****SOALAN 2**DJJ20053  
CLO2 (C3)DJJ2022  
CLO1 (C3)

- a) A coil of 300 turns is wound uniformly on a ring of non-magnetic material. The ring has a mean circumference of 40cm and a uniform cross-sectional area of  $4\text{cm}^2$ . If the current in the coil is 5A, calculate:

*Satu gegelung 300 belitan dililit pada satu cincin tidak bermagnet. Cincin tersebut berlilitan 40cm dan keratan rentas luas cincin tersebut ialah  $4\text{cm}^2$ . Jika arus mengalir pada gegelung tersebut ia 5A, kirakan:*

- i. Magnetic field strength, H  
*Kekuatan medan magnet, H*

[3 marks]  
[3 markah]

- ii. Flux density,  $\beta$   
*Ketumpatan fluks,  $\beta$*

[3 marks]  
[3 markah]

- iii. Total magnetic flux,  $\phi$   
*Jumlah fluks magnet,  $\phi$*

[3 marks]  
[3 markah]

- b) A 45kVA, 1400 V/100 V, 50 Hz, single phase transformer has 60 secondary windings. Calculate:

*Satu pengubah fasa tunggal 45kVA, 1400V/100V, 50Hz mempunyai 60 belitan sekunder. Kirakan:*

- i. The primary and secondary current  
*Arus primer dan sekunder*

[4 marks]  
[4 markah]

- ii. The number of primary turns  
*Jumlah belitan primer*

[2 marks]  
[2 markah]

DJJ20053  
CLO2 (C3)DJJ2022  
CLO1 (C3)

iii. The maximum value of the flux,  $\phi_m$   
*Nilai fluks maximum,  $\phi_m$*

[2 marks]  
[2 markah]

iv. Ratio of the transformer, K  
Nisbah transformer, K

[2 marks]  
[2 markah]

DJJ20053  
CLO2 (C3)

(c) A 20hp three phase induction motor with 208V, 60Hz and 6 poles delivers 15kW at slip of 5%. Calculate:

DJJ2022  
CLO1 (C3)

*Sebuah motor peraruh tiga fasa berkuasa 20hp, 208V, 60 Hz dan mempunyai 6 kutub boleh menghantar kuasa sebanyak 15kW pada nilai gelinciran 5%.*

*Kirakan:*

i. Synchronous speed,  $N_s$   
*Kelajuan segerak,  $N_s$*

[2 marks]  
[2 markah]

ii. Rotor speed,  $N_r$   
*Kelajuan rotor,  $N_r$*

[2 marks]  
[2 markah]

iii. Rotor frequency,  $f_r$   
*Frekuensi rotor,  $f_r$*

[2 marks]  
[2 markah]

**SOALAN TAMAT**

## TABLE OF FORMULA

INTRODUCTION TO ELECTRICAL CIRCUITS	ALTERNATING CURRENT CIRCUIT	AC MACHINES
$R = \frac{\rho \ell}{A}$ $P = IV$ $C = \frac{Q}{V}$ $V = IR$ $E = Pt$	<p style="text-align: center;"><b>RL CIRCUIT</b></p> $I = \frac{V}{Z}$ $V_L = IX_L$ $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L}{R} \right]$ $\cos \theta = \frac{R}{Z}$	$N_s = \frac{120f}{P}$ $N_r = N_s(1-S)$ $\%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$ $f_r = Sf$ $E = 2.22K_d K_p f \phi Z$
<p><b>KIRCHOFF'S LAW</b></p> $V_i = V_1 + V_2 + V_3$ $\Sigma I_{IN} = \Sigma I_{OUT}$ $I_1 = I_2 + I_3$	<p style="text-align: center;"><b>RC CIRCUIT</b></p> $I = \frac{V}{Z}$ $V_C = IX_C$ $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ $\theta = -\tan^{-1} \left[ \frac{X_C}{R} \right]$ $\cos \theta = \frac{R}{Z}$	<p style="text-align: center;"><b>TRANSFORMER</b></p> $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$ $E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$ $E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$
<p><b>SERIES</b></p> $V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n$ $I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_n$ $R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ $L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n$ $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$ $V_x = \frac{R_x}{R_T} V_T$	<p style="text-align: center;"><b>RLC CIRCUIT</b></p> $I = \frac{V}{Z}$ $V_L = IX_L \quad V_R = IR$ $V_C = IX_C$ $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{X_L - X_C}{R} \right]$ $\cos \theta = \frac{R}{Z}$	<p>Complex Power, S (VA) = VI</p> <p>Actual Power, P (W) = VI cos <math>\theta</math></p> <p>Reactive Power, Q (VAR) = VI sin <math>\theta</math></p> <p>I = <math>\frac{\text{Power}}{\text{Voltage}}</math></p> <p>Power losses = Core losses + <math>I_p^2 R_p + I_s^2 R_s</math></p> <p>Output power = Power x power factor</p> <p>Input power = output power + power losses</p> <p>Efficiency, %<math>\eta</math> = <math>\frac{\text{output power}}{\text{Input power}} \times 100</math></p>
<p><b>PARALLEL</b></p> $V_T = V_1 = V_2 = \dots = V_n$ $I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$ $\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$ $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$ $I_x = \frac{R_T}{R_x} I_T$		<p style="text-align: center;"><b>ELECTROMAGNET</b></p> $H = \frac{Fm}{l} = \frac{NI}{l}$ $B = \frac{\Phi}{A}$ $B = \mu H$ $\mu = \mu_0 \mu_r$ $S = \frac{Fm}{\Phi} @ \frac{l}{\mu A}$